
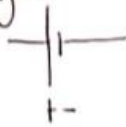


REŠITVE DZ, str. 26: Simboli elementov in naprav

Baterija:

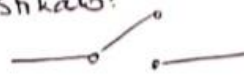

Stikalo:



Žarnica:



Svetleča dioda



Vir enosmerne el napetosti:



El. vodnik, žica




Motor:



Voltmeter




Ampermeter

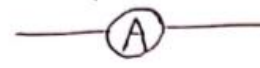

Generator:




Upor

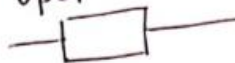

Keramični kondenzator:



Elektrolitski kondenzator

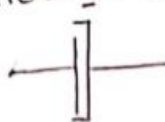


Risanje elektrotehniških shem


Posamezne elemente povezujemo z žico v električne kroge.

REŠEN PRIMER:

Model

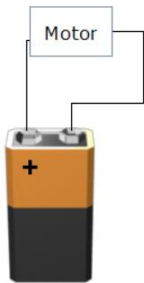


elektrotehniška shema

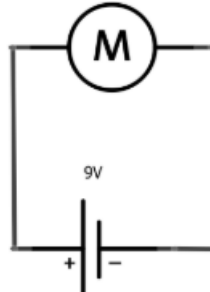


V zvezek nariši elektrotehniške sheme za spodnje primere električnih krogov.

Elementi so:  baterija,  žarnica in  stikalo.


Primer 2:

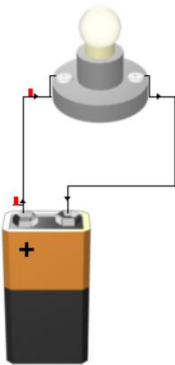


Primer 3:

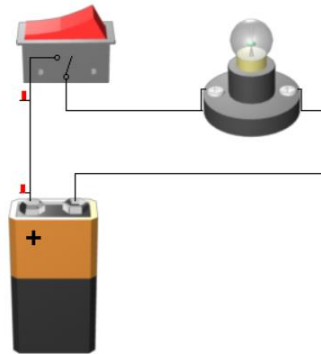

Primer 4:

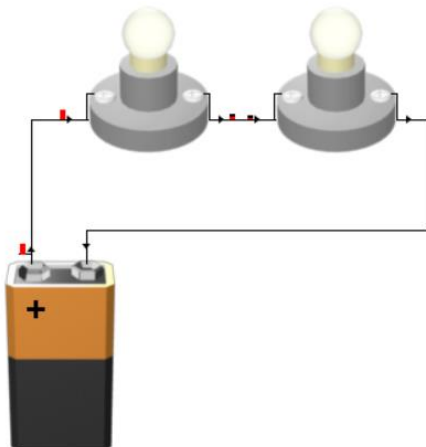


Primer 5:

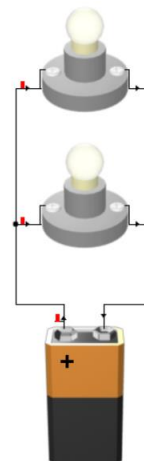


Resitve :


PRIMER 2:

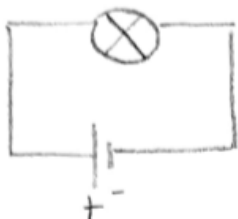

PRIMER 3:

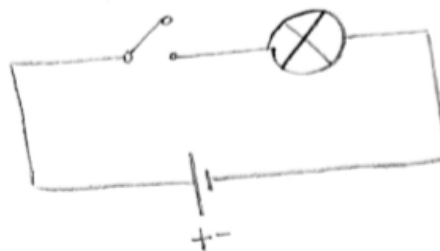

PRIMER 4:

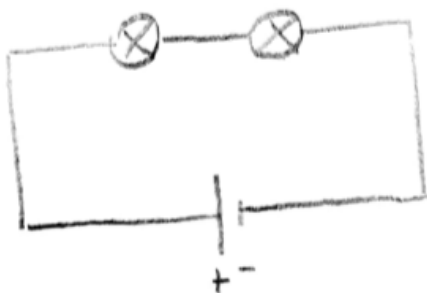

PRIMER 5:

